 


维迪 操作系统



视频来源: Geoffrey Herman 和 Craig Zilles, 文字来源: Geoffrey Herm

一个

大图 尤瑞

计算机可以做两件事: 存储状态和操纵状态。操纵状态的主要机制是算法逻辑单元。

算术逻辑单元是处理器的主要部分。它执行所有算术运算和位逻辑

我们到目前为止教给您的操作。要了解 ALU 的工作原理, 您需要了解数据和控制的概念。数据是我们正在处理的信息, 而控制告诉我们在处理该数据时要执行哪些操作。

例如, ALU 负责实现 C 代码, 如 $X = A + B$; 或 $X = A \& B$ 。ALU 接收两部分数据 (例如, A 和 B) 并产生一个新数据 (例如, X)。我们使用控制位来决定执行哪个操作 (例如 $\&$)。为了帮助您识别何时将线路视为数据或控制, 我们将使用红色表示数据, 使用蓝色表示控制。

为了构建 ALU, 我们使用模块化设计。我们设计了一个 1 位算术单元和一个 1 位逻辑单元。然后将它们链接起来电路连接在一起。

一位 sli 的二进制加法电路

行政长官


如果我们想将两个 N 位二进制数相加, 通常从每个数的最低有效位开始。如果我们将这些两位加在一起, 我们有三种可能的结果: 它们的和是 0₁ 0、1₁ 0 或 2₁ 0。因为我们无法用一位, 我们将加法中的最高有效位移到下一位位置。这个过程表明我们需要两个输出位来表示这些位的总和: 一个和位和一个进位位。我们可以表示实现加法运算, 如下所示。我们称该真值表所表示的电路为半加法器, 因为它仅完成加法工作的一半。

ca r y		x	y	c	s
1		0	0	0	0 (0 ₀)
	1 x	0	1	0	1 (1 ₀)
	+ 1 y	1	0	0	1 (1 ₀)
		0	su m	1	1 0 (1 ₂ 0)


如果我们继续将加法运算到下一个位置, 我们会意识到必须将三个位相加: x、y 和 cin。因此, 此操作可以输出二进制数 0-3。幸运的是, 我们仍然可以用以下代码对这些数字进行编码

c o u t	c i n	x	y	c i	f o u s
1	1	0	0	00	0 (0 ₀)
		0	0	01	0 1 (1 ₀)
	1 x	0	1	0	01 (1 ₀)
		0	1	1	1 0 (2 ₀)
	+ 1 y	1	0	0	0 1 (1 ₀)
		1	0	1	10 (2 ₀)
	1	0	su m	1	1 0 (2 ₀)
		1	1	0	1 0 (2 ₀)
		1	1	1	1 1 (3 ₀)

 我们可以使用逻辑门来实现这个电路。我们通常将此电路封装为具有以下功能的模块外观, 通常使用全加器的缩写 FA。




 
我们可以使用逻辑门来实现这个电路。我们通常将此电路封装为具有以下功能的模块外观, 通常使用全加器的缩写 FA。



N位二进制加法 圈 公寓

 为了执行 N 位二进制加法, 我们使用模块化设计, 将 N 个全加器链接在一起。我们需要将 0 输入到最低有效位的全加器。例如, 下面显示了 4 位加法和 8 位加法电路。



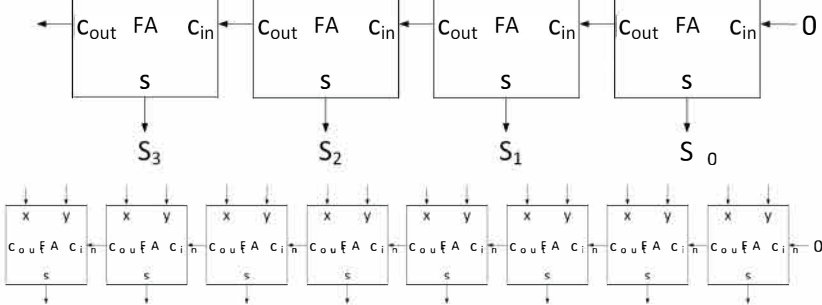


多路复用 （多路复用器）

硬件中常见的设计模式是并行计算许多不同的值，然后使用多路复用器 (MUX) 仅选择我们需要的值。我们将从数据输入中选择的值集合称为接收

数据输入将需要 $\log_2 N$ 个选择输入位来编码要选择的输入。我们用十进制标记数据输入

以零索引开头的数字下标（例如， I_0 或 I_2 ）应解释为十进制数。我们用下标（例如， s_2 或 s_0 ）标记选择输入，这些下标对应于 N 位无符号二进制位置的指数

 （即 $s_2 s_1 s_0$ 对应 $s_2 \cdot 2^2 + s_1 \cdot 2^1 + s_0 \cdot 2^0$ ），其中 N 为选择位数。例如，如果 $s_2 s_1 s_0 = 101$ ，则应该为 5（即 $1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$ ），这表示应该选择数据输入 I_5 。



总线和 N 位宽 MUX


为了表示 N 位信号（如我们的 N 位加法器），我们将电线捆扎称为总线的组。总线通常表示为一条带有斜线的导线，并标明该总线中的导线数量。其他时候，总线表示为更粗的电路图。当电线捆绑为总线时，我们使用数组符号来指示电线的位位置。F

例如，如果我们在总线 A 上存储了一个 4 位无符号二进制数 1011，那么 $A[3]=1$ 、 $A[2]=0$ 、 $A[1]=1$ 、 $A[0]=1$ 。如果我们想要，可以通过将总线 A 的大小写为 $A[3:0]$ 来指示它。Obit 位置始终被解释为最低有效位位置。

在执行按位逻辑运算或其他多位运算等操作时，我们可能希望对总线上的每条线路执行相同的操作。例如，在下图中，我们对多个 MUX 使用单个选择输入位

这样它们要么选择所有 a 输入，要么选择所有 b 输入（绝不会混合搭配）。这对于 2 位信号 纳尔但对于位数更多的信号，绘制起来很麻烦，所以我们使用像右边这样的简写，其中我们显示整个总线进入单个 MUX。虽然原理图只显示一个 MUX，但实际上我们的电路将有 N 个 MUX。我们称之为 N 位宽 MUX。每当我们把这个简写与门或 MUX 一起使用时，我们都表示我们正在对每个执行相同的操作

在公交车上切片。

 


1 位逻辑 统一 吨

逻辑单元是一个模块，让我们可以在 L 个按位逻辑运算之间进行选择。我们通过创建来实现逻辑单元逻辑单元，然后多次复制该模块以形成 N 位逻辑单元。例如，我们将使用 32 位逻辑对 32 位 int 变量执行按位逻辑运算（例如 int A 和 int B）。

我们通过对来自每个 o 的 1 位执行我们希望执行的每个按位逻辑运算来实现 1 位逻辑单元两个输入变量（例如，分别来自 A 和 B 的 $a[0]$ 和 $b[0]$ ），并选择我们实际想要使用的

 多路复用器（见下图）。这种设计可能有点违反直觉（计算所有的按位逻辑不是很浪费吗？操作只是为了扔掉它们中的大多数？），但这种并行执行许多计算的设计模式忽略了其中是在硬件中执行计算的最快方法。



0	0	N O \bar{a}
1	0	a A N \bar{b}
0	1	a A N b
1	0	a O R b
1	1	a X O R b

逻辑单元可以具有任意大小或布尔运算顺序。当我们朝着实现 MIPS 数据结构的方向发展时将使用以下实现来实现逻辑单元。

我们 小时,

s	o
0 0	a A N b
0 1	a O R b
1 0	a N O R b
1 1	a X O R b

算术逻辑单元 (ALU) (U)

计算机的计算能力是算术逻辑单元 (ALU)。ALU 结合了几个较小的模块：加法器、异或门、多路复用器和逻辑单元——创建一个电路，让我们在一组基本算术之间进行选择（加法和减法）和按位逻辑运算（AND、OR、NOR、XOR）。我们将设计一个 1 位 ALU，然后链接这些 ALU 组合在一起，形成 N 位 ALU。


算术 统一 我知道了

下面是一个4位算术单元，可以执行4位加法和减法。Sub是一个控制信号，使电路

伊特

下面是一个4位算术单元，可以执行4位加法和减法。Sub是一个控制信号，使电路当为 0 时执行加法，当为 1 时执行减法。当 Sub= = 0 时，XOR 门不对 B_i 信号进行补码加法器执行 A+ B。当 Sub= = 1 时，XOR 门按位补充 B_i 信号，以便加法器执行 A+ ~ B。此外，Sub 信号是最低有效位 C_{1 n} 的输入，当 Sub= = 1 时，它会加 1。当 Sub= = 1 时，加法器一起执行 A+ ~ B+ = A+ (~ B+ 1) = A- B。

吨
所以 埃
日 埃
升

 

我们可以只使用全加器和异或门（绿色虚线框）来制作 1-bit


算术逻辑单元

1 位算术 逻辑 统一 吨

为了构建 1 位 ALU，我们使用 2:1 MUX 将 1 位算术单元和 1 位逻辑单元组合在一起。这只是 1 位 ALU。有很多不同的可能性，但这是我们在本课中将使用的一种。这个 1 位 ALU 使用 1 位逻辑单元使用以下行为表。

1-
吨

c [1 : 0]	
0 0	a A N b
0 1	a O R b
1 0	a N O R b
1 1	a X O R b

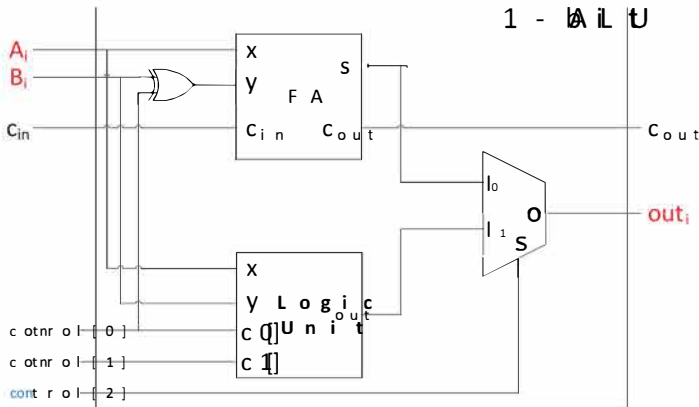

1 - bit ALU

通过使用 MUX 将算术单元与逻辑单元组合，此 1 位 ALU 的行为表将是以下内容
请注意，每个 1 位 ALU 并不单独执行减法，而是执行 a_i 加上 b_i 的补码。
额外的“+ 1”，减法不完整。“+ 1”仅发生在 N 位 ALU 级别。

翼。
日 妮

control [2:0]	
0 0 0	undef i 内德
0 0 1	undef i 内德
0 1 0	a _i b _i
0 1 1	a _i + ~ b _i
1 0 0	a _i b _i A N 德
1 0 1	a _i O R b _i
1 1 0	a _i N O R b _i
1 1 1	a _i X O R b _i

在此行为表中，未定义表示电路执行的任何行为都是可以的。这并不意味着电路不确定的输出。如果你仔细跟踪电路，你会看到控制= = 000 也实现了加法，而控制= 0


有一个
艾尔斯01

实现减法。这种冗余是可以的，因为我们没有定义该行为。


N位ALU

我们通过将 N 个 1 位 ALU 链接在一起构建 N 位 ALU。下图显示了一个 32 位 ALU。请注意每个 1 位 ALU 每个 1 位 ALU 都从总线 A[31:0] 和 B[31:0] 接收不同的位，但每个 1 位 ALU 都接收相同的控制信号。通过给每个 ALU 具有相同的控制信号，每个 1 位 ALU 作为整体的一部分执行相同的操作。

 注意控制 [0] 是如何发送到最低有效位的 Cin 的，就像我们在算术中对 Sub 信号所做的那样。当 Cin=1 时，它提供 $A + (\sim B + 1)$ 中的 “+ 1” 来实现减法。Cin 是 ALU 的算术单元部分的 Sub



 我们不画出所有 32 个 1 位 ALU，而是画出具有以下形状的 ALU，并带有总线。



在此示例中，32 位 ALU 具有以下行为

control[2:0]	
000	undefi 内德
001	undefi 内德

补充可选阅读

Mano & Kime 第 4 版, 4. 3

标记为真实

0 (a) 我读过 是！
选择所有适用的可能选项 格。